

1. $I_1 = \underline{0.50 \text{ A}}$ (Die Gesamtstromstärke ist auf beiden Seiten gleich gross)

$I_2 = 0.50 \text{ A} - 0.20 \text{ A} = \underline{0.30 \text{ A}}$ (In der Parallelschaltung teilt sich die Gesamtstromstärke bei der Verzweigung auf)

$I_3 = I_2 = \underline{0.30 \text{ A}}$ (In der Serieschaltung ist die Teilstromstärke im gleichen Zweig überall gleich gross)

$I_4 = \underline{0.20 \text{ A}}$ (In der Serieschaltung ist die Teilstromstärke im gleichen Zweig überall gleich gross)

$U_3 = U_0 = \underline{6.0 \text{ V}} = U_1 + 4.5 \text{ V}$ (In der Parallelschaltung ist die Spannung in allen Zweigen gleich gross)

$U_1 + 4.5 \text{ V} = 6.0 \text{ V} \Rightarrow U_1 = \underline{1.5 \text{ V}}$ (In der Serieschaltung teilt sich die Spannung auf)

$$R_1 = \frac{U_1}{I_2} = \frac{1.5 \text{ V}}{0.30 \text{ A}} = \underline{5.0 \Omega} \quad R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{4.5 \text{ V}}{0.30 \text{ A}} = \underline{15 \Omega} \quad R_3 = \frac{U_3}{I_4} = \frac{6.0 \text{ V}}{0.20 \text{ A}} = \underline{30 \Omega}$$

2. a) Serieschaltung: Die Strömstärke ist überall gleich gross: 78 mA

b) Serieschaltung: Die Spannung teilt sich auf (weil alle Lämpchen gleich sind, verteilt sie sich gleichmässig auf alle drei Lämpchen): $U_1 = U_2 = U_3 = \frac{U_{\text{gesamt}}}{3} = \frac{4.5 \text{ V}}{3} = \underline{1.5 \text{ V}}$

3. a) Parallelschaltung: Die Stromstärke teilt sich auf (weil alle Lämpchen gleich sind, verteilt sie sich gleichmässig auf alle drei Lämpchen): $I_1 = I_2 = I_3 = \frac{I_{\text{gesamt}}}{3} = \frac{78 \text{ mA}}{3} = \underline{26 \text{ mA}}$

b) Parallelschaltung: Die Spannung ist überall gleich gross: 4.5 V

4. $I_1 = 0.24 \text{ A}$ (gleiche Stromstärke im gleichen Zweig vor und nach dem Lämpchen)

$I_3 = 0.4 \text{ A}$ (gleiche Gesamtstromstärke)

$I_2 = I_3 - I_1 = 0.4 \text{ A} - 0.24 \text{ A} = 0.16 \text{ A}$ (Stromstärke teilt sich auf in der Parallelschaltung)

$U_3 = R_3 \cdot I_3 = 12 \Omega \cdot 0.4 \text{ A} = 4.8 \text{ V}$

$U_1 = U_0 - U_3 = 6 \text{ V} - 4.8 \text{ V} = 1.2 \text{ V}$ (Spannung teilt sich auf in der Serieschaltung)

$U_2 = U_1 = 1.2 \text{ V}$ (gleiche Spannung in der Parallelschaltung)

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1.2 \text{ V}}{0.24 \text{ A}} = 5 \Omega$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1.2 \text{ V}}{0.16 \text{ A}} = 7.5 \Omega$$

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 = 1.2 \text{ V} \cdot 0.24 \text{ A} = 0.288 \text{ W}$$

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 = 1.2 \text{ V} \cdot 0.16 \text{ A} = 0.192 \text{ W}$$

$$P_3 = U_3 \cdot I_3 = 4.8 \text{ V} \cdot 0.4 \text{ A} = 1.92 \text{ W}$$

5. a) Am Widerstand liegt die Spannung $230 \text{ V} - 12.0 \text{ V} = 218 \text{ V}$

Durch den Widerstand und die Lampe fliessst die gleiche Stromstärke: 2.50 A

$$\text{D.h. } R = \frac{U}{I} = \frac{218 \text{ V}}{2.50 \text{ A}} = \underline{\underline{87.2 \Omega}}$$

b) $P_{\text{Lämpchen}} = U_{\text{Lämpchen}} \cdot I_{\text{Lämpchen}} = 12.0 \text{ V} \cdot 2.50 \text{ A} = \underline{\underline{30.0 \text{ W}}}$

$$P_{\text{Widerstand}} = U_{\text{Widerstand}} \cdot I_{\text{Widerstand}} = 218 \text{ V} \cdot 2.50 \text{ A} = \underline{\underline{545 \text{ W}}}$$

fast 20mal soviel Leistung wird im Widerstand verheizt!

6. $U = R_1 \cdot I = 6.00 \Omega \cdot 0.100 \text{ A} = 0.600 \text{ V}$

0.100 A fliessen durch R_1 , 6.00 A fliessen insgesamt, durch R_2 fliessen also
 $I_2 = I_{\text{gesamt}} - I_1 = 6.00 \text{ A} - 0.100 \text{ A} = 5.90 \text{ A}$

Die Spannung ist an beiden Widerständen gleich gross (Parallelschaltung):

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{0.600 \text{ V}}{5.90 \text{ A}} = \underline{\underline{0.102 \Omega}}$$

7. A: Reine Serieschaltung. Die Widerstände werden addiert, die Teilspannungen addieren sich zur Gesamtspannung und durch jeden Widerstand fliessst derselbe Strom.

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = \underline{\underline{180 \Omega}}$$

$$\text{Die Stromstärke beträgt } I = \frac{U}{R_{\text{tot}}} = \frac{24 \text{ V}}{180 \Omega} = \underline{\underline{0.133 \text{ A}}}$$

Daraus folgen die Teilspannungen: $U_1 = I \cdot R_1 = \underline{\underline{1.33 \text{ V}}}$ $U_2 = I \cdot R_2 = \underline{\underline{2.66 \text{ V}}}$
 $U_3 = I \cdot R_3 = \underline{\underline{6.66 \text{ V}}}$ $U_4 = I \cdot R_4 = \underline{\underline{13.3 \text{ V}}}$

B: Reine Parallelschaltung. Deshalb

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \Rightarrow R_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{50 \Omega} + \frac{1}{100 \Omega} \right)^{-1}$$

Das ergibt den Gesamtwiderstand $\underline{\underline{5.55 \Omega}}$.

Die Spannung ist an allen Widerständen gleich gross, nämlich $\underline{\underline{24 \text{ V}}}$.

Die Teilströme betragen $I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{24 \text{ V}}{10 \Omega} = \underline{\underline{2.4 \text{ A}}}$, $I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{24 \text{ V}}{20 \Omega} = \underline{\underline{1.2 \text{ A}}}$,
 $I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{24 \text{ V}}{50 \Omega} = \underline{\underline{0.48 \text{ A}}}$, $I_4 = \frac{U}{R_4} = \frac{24 \text{ V}}{100 \Omega} = \underline{\underline{0.24 \text{ A}}}$

C: Kombination von Serie- und Parallelschaltung. Zuerst werden die beiden oberen Widerstände zusammengezählt $R_{12} = 30 \Omega$ und dann die beiden unteren $R_{34} = 150 \Omega$. Jetzt verwendet man die Formel für die Parallelschaltung:

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{34}} \Rightarrow R_{tot} = \frac{R_{12} \cdot R_{34}}{R_{12} + R_{34}} = \frac{30 \Omega \cdot 150 \Omega}{180 \Omega} = \underline{\underline{25 \Omega}}$$

Strom im oberen Zweig: $I_{12} = \frac{U}{R_{12}} = \frac{24 V}{30 \Omega} = \underline{\underline{0.8 A}}$, und unten:

$$I_{34} = \frac{U}{R_{34}} = \frac{24 V}{150 \Omega} = \underline{\underline{0.16 A}}$$

An beiden Zweigen liegt dieselbe Spannung, da sie parallel geschaltet sind.

Jetzt können die einzelnen Spannungen wie bei A berechnet werden:

$$U_1 = I \cdot R_{12} = \underline{\underline{8 V}} \quad U_2 = I \cdot R_{12} = \underline{\underline{16 V}} \quad U_3 = I \cdot R_{34} = \underline{\underline{8 V}} \quad U_4 = I \cdot R_{34} = \underline{\underline{16 V}}$$

D: Wieder eine Kombination aus Serie- und Parallelschaltung. Zuerst berechnet man die Parallelschaltung:

$$\frac{1}{R_{234}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \Rightarrow R_{234} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{50 \Omega} + \frac{1}{100 \Omega} \right)^{-1} = \underline{\underline{12.5 \Omega}}$$

,

dazu kommt in Serie der Widerstand R_1 , also $R_{tot} = R_1 + R_{234} = \underline{\underline{22.5 \Omega}}$.

Der Gesamtstrom beträgt $I_{tot} = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{24 V}{22.5 \Omega} = \underline{\underline{1.066 A}}$.

Somit liegt am Widerstand R_1 die Spannung $U_1 = R_1 \cdot I_{tot} = \underline{\underline{10.66 V}}$, da durch diesen Widerstand ja der ganze Strom fliessen muss. An den drei Widerständen R_2, R_3, R_4 , liegt die Restspannung von $U_{234} = \underline{\underline{13.3 V}}$.

Die Teilströme durch die drei parallel geschalteten Widerstände R_2, R_3, R_4 berechnen sich wieder wie bei B:

$$I_2 = \frac{U_{234}}{R_2} = \frac{13.3 V}{20 \Omega} = \underline{\underline{0.66 A}}, \quad I_3 = \frac{U_{234}}{R_3} = \frac{13.3 V}{50 \Omega} = \underline{\underline{0.266 A}},$$

$$I_4 = \frac{U_{234}}{R_4} = \frac{13.3 V}{100 \Omega} = \underline{\underline{0.133 A}}$$

$$8. \text{ a) } R(60 \text{ W - Glühbirne}) = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{60 \text{ W}} = \underline{\underline{807 \Omega}}$$

$$R(100 \text{ W - Glühbirne}) = \frac{U^2}{P} = \frac{(220 \text{ V})^2}{100 \text{ W}} = \underline{\underline{484 \Omega}}$$

$$R_{\text{gesamt}} = R_{60\text{W}} + R_{100\text{W}} = 807 \Omega + 484 \Omega = \underline{\underline{1291 \Omega}}$$

$$\text{b) } I = \frac{U}{R} = \frac{220 \text{ V}}{1291 \Omega} = \underline{\underline{0.17 \text{ A}}}$$

$$\text{c) } U(60 \text{ W-Glühbirne}) = R_{60\text{W}} \cdot I = 807 \Omega \cdot 0.17 \text{ A} = \underline{\underline{138 \text{ V}}}$$

$$U(100 \text{ W-Glühbirne}) = R_{100\text{W}} \cdot I = 484 \Omega \cdot 0.17 \text{ A} = \underline{\underline{82 \text{ V}}}$$

$$\text{d) } P(60 \text{ W-Glühbirne}) = U_{60\text{W}} \cdot I = 138 \text{ V} \cdot 0.17 \text{ A} = \underline{\underline{23.5 \text{ W}}}$$

$$P(100 \text{ W-Glühbirne}) = U_{100\text{W}} \cdot I = 82 \text{ V} \cdot 0.17 \text{ A} = \underline{\underline{13.9 \text{ W}}}$$